

RIICO

Previous Year Paper

Junior Engineer (Power)

27 Nov 2021 Shift-II O

Adda247

**Test
Prime**

By Adda247

ALL EXAMS, ONE SUBSCRIPTION



Test. Analyze. Improve. Repeat.



Don't just *prepare*. *Perform*.

Test Prime — built only for mock tests.



1,50,000+
Mock Tests



25,000+
Previous Year Papers



800+
Exam Covered



500% Refund
on Selection



5 lakh+
Free Quizzes



Daily
Free PDFs



Job Alerts
Stay Updated

- Multilingual
- Detailed Solution
- Strong and Weak Areas



**All India
Rankings**

Compete with lakhs.
Rank. Improve. Repeat.



← Adda247 test prime

Rating ▾

Editors' choice

New



Adda247 Test Prime
Adda Education • Education
Installed



DOWNLOAD THE APP



QUESTION PAPER BOOKLET (प्रश्न पुस्तिका)

Candidate's Name (उम्मीदवार का नाम): _____

Roll Number (रोल नंबर): _____

OMR Answer Sheet Number (OMR उत्तर पत्रक संख्या): _____

QP BOOKLET SERIAL NO.

प्रश्न पुस्तिका क्रम संख्या

Time Allowed (अनुमत समय): Three Hours (तीन घंटे)

Maximum Marks (अधिकतम अंक): 450 [150 x 3]

QP Booklet Type

प्रश्न पुस्तिका प्रकार



Internal Code: WJE

INSTRUCTIONS (निर्देश)

- DO NOT OPEN THIS QP BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.** इस प्रश्न पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपको ऐसा करने के लिए न कहा जाए।
- Immediately after the commencement of the examination, you should check that this QP booklet does not have any unprinted, torn or missing pages. If so, get it replaced by a complete and same type of QP booklet. परीक्षा शुरू होने के तुरंत बाद, आपको यह जांचना चाहिए कि इस प्रश्न पुस्तिका में कोई अमुद्रित, फटा हुआ या गुम पृष्ठ तो नहीं है। यदि ऐसा है, तो इसे समान प्रकार की संपूर्ण प्रश्न पुस्तिका से बदलें।
- Please note that it is the candidate's responsibility to fill in QP Booklet Type and QP Booklet Serial No. mentioned above, carefully and without any omission or discrepancy, at the appropriate place in the OMR Answer Sheet. OMR Answer Sheet will be rejected in case of any omission/discrepancy. कृपया ध्यान दें कि यह उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वह उल्लेखित प्रश्न पुस्तिका टाइप और प्रश्न पुस्तिका क्रम संख्या को ध्यान से और बिना किसी चूक या विसंगति के OMR उत्तर पत्रक में उपयुक्त स्थान पर भरें। कोई भी चूक/विसंगति होने पर OMR उत्तर पत्रक को अस्वीकार किया जाएगा।
- Candidate must carefully fill her/his Name, Roll number and OMR Answer Sheet number in the place provided at the top of this page. DO NOT write anything on the QP Booklet, except on the last inner page, which may be used for rough work. उम्मीदवार इस पृष्ठ के शीर्ष पर दिए गए स्थान पर अपना नाम, रोल नंबर और OMR उत्तर पत्रक संख्या ध्यान से भरें। प्रश्न पुस्तिका के आखिरी भीतरी पृष्ठ के अलावा कुछ भी कहीं और न लिखें। आखिरी भीतरी पृष्ठ का उपयोग रफ काम के लिए किया जा सकता है।
- There are two parts in QP Booklet, Part I and Part II. Part I carries 60 questions, and Part II carries 90 questions. All questions carry equal marks. There is a negative marking for wrong answers. Three marks would be awarded for each correct answer, and one mark would be deducted for each wrong answer. No mark would be given for no response. प्रश्न पुस्तिका में दो भाग हैं, भाग I और भाग II। भाग I में 60 प्रश्न हैं और भाग II में 90 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पर एक अंक की कटौती होगी। कोई जवाब न देने पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा।

Continues at the last page (अंतिम पृष्ठ पर जारी है)

PART I (भाग I)

Q001: _____ lists the terms and topics that are discussed in a document, along with the pages they appear on.
(A) Index (B) Indent (C) Table (D) Contents

Q001: _____ उन नियमों और विषयों को सूचीबद्ध करता है जिन पर दस्तावेज़ में चर्चा की गई है, साथ ही वे जिन पृष्ठों पर दिखाई देते हैं।

(A) अनुक्रमणिका (B) मांगपत्र (C) टेबल (D) अंतर्वस्तु

Q002: The Manager of a firm just sent an appreciation mail to all 25 members of the team. You need to only reply to her and say, "Thank You!". Which button should be used in outlook?

(A) Reply with Meeting (B) Reply (C) Reply All (D) Forward

Q002: एक फर्म के प्रबंधक ने टीम के सभी 25 सदस्यों को एक प्रशंसा पत्र भेजा। आपको केवल उन्हें जवाब देना है और कहना है, "धन्यवाद!"। इसके लिए आउटलुक में किस बटन का प्रयोग करना चाहिए?

(A) Reply with Meeting (B) Reply (C) Reply All (D) Forward

Q003: You will find Coca-Cola wherever you _____

(A) went (B) go (C) had gone (D) would go

Q004: Which was the last capital of Mewar under the reign of Maharana Pratap?

(A) Sirohi (B) Haldighati (C) Rajasmand (D) Chawand

Q004: महाराणा प्रताप के शासनकाल में मेवाड़ की अंतिम राजधानी कौन सी थी?

(A) सिरोही (B) हल्दीघाटी (C) राजसमंद (D) चावंड

Q005: आदि-आदी' - शब्द-युग्म का उचित अर्थ-भेद है-

(A) आरंभ-मध्यांतर (B) आरंभ-अभ्यस्त (C) आरंभ-अंत (D) मध्यांतर-आरंभ

Q006: Rajasthan earlier known as Rajputana came into existence on _____.

(A) March 30, 1949 (B) November 01, 1966 (C) March 30, 1956 (D) August 15, 1947

Q006: पहले राजपूताना के नाम से जाना जाने वाला राजस्थान _____ को अस्तित्व में आया।

(A) 30 मार्च 1949 (B) 01 नवंबर, 1966 (C) 30 मार्च, 1956 (D) 15 अगस्त 1947

Q007: By using MS Outlook, you can:

(A) Download applications from Play Store
(B) Schedule appointment and keep track of important dates
(C) Make a form
(D) Remove virus from computer

Q007: एमएस आउटलुक का उपयोग करके, आप यह कर सकते हैं:

(A) प्ले स्टोर से एप्लिकेशन डाउनलोड करना
(B) अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना और महत्वपूर्ण तिथियों पर नज़र रखना
(C) एक फॉर्म बनाना
(D) कंप्यूटर से वायरस हटाना

Q008: I saw _____ German tourists in the store.

(A) some (B) much (C) a (D) any

Q009: Neel (Blue dyes) is obtained from the leaves of:

- (A) Sunhemp (B) Lupin (C) Indigophora tinctoria (D) Cajanus cajan

Q009: नील (नीला रंग) किसकी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है:

- (A) सनहेम्प (B) लूपिन (C) इंडिगोफोरा टिनक्टोरिया (D) कजानस कजान

Q010: If the sum of two numbers is 20 and their difference is 10, find the product of these two numbers

- (A) 85 (B) 60 (C) 70 (D) 75

Q010: यदि दो संख्याओं का योग 20 है और उनका अंतर 10 है, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए

- (A) 85 (B) 60 (C) 70 (D) 75

Q011: Guru Birju Maharaj is a maestro of which of the following Classical dance forms?

- (A) Kathak (B) Mohiniattam (C) Kathakali (D) Manipuri

Q011: गुरु बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के उस्ताद हैं?

- (A) कथक (B) मोहिनीअट्टम (C) कथकली (D) मणिपुरी

Q012: Which of the following refers to a small, single-site network?

- (A) LAN (B) DSL (C) RAM (D) USB

Q012: निम्न में से कौन एक छोटे, एकल-साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है?

- (A) लैन (B) डीएसएल (C) रैम (D) यु एस बी

Q013: Contention' - शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द है -

- (A) आकस्मिक (B) समझौता (C) प्रसंग (D) विवाद

Q014: When Al is added to KOH solution:

- (A) Water is produced (B) Oxygen is evolved (C) No action takes place (D) Hydrogen is evolved

Q014: जब KOH विलयन में Al मिलाया जाता है:

- (A) पानी का उत्पादन होता है (B) ऑक्सीजन निकलती है (C) कोई कार्रवाई नहीं होती (D) हाइड्रोजन निकलती है

Q015: Eye lens form the image of an object situated in front of it at the retina, the image that is formed is:

- (A) Real, erect and diminished (B) Virtual, erect and magnified
(C) Real, inverted and diminished (D) Virtual, inverted and diminished

Q015: नेत्र लेंस अपने सामने रेटिना पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब बनाता है, जो प्रतिबिम्ब बनाता है वह है:

- (A) वास्तविक, सीधा और छोटा (B) आभासी, सीधा और आवर्धित
(C) वास्तविक, उल्टा और छोटा (D) आभासी, उल्टा और छोटा

Q016: A sum of money triples itself in 15 years 6 months on simple interest. In how many years would it have doubled itself?

- (A) 7 years six months (B) 6 years three months (C) 8 years three months (D) 7 years nine months

Q016: एक रकम 15 साल 6 महीने में साधारण ब्याज पर अपने आपकी तीन गुना हो जाती है। कितने वर्षों में यह अपने आपकी दोगुनी हुई होगी?

- (A) 7 साल छह महीने (B) 6 साल तीन महीने (C) 8 साल तीन महीने (D) 7 साल नौ महीने

Q017: Find the missing code. SCD, TEF, UGH, _____, WKL

- (A) XLM (B) UJI (C) VIJ (D) DOP

Q017: अनुपस्थित कोड खोजें। SCD, TEF, UGH, _____, WKL

- (A) XLM (B) UJI (C) VIJ (D) DOP

Q018: Which of the following is not produced by the burning of fossil fuels?

- (A) Sodium oxides (B) Sulphur oxides (C) Nitrogen oxides (D) Carbon oxides

Q018: निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न नहीं होता है?

- (A) सोडियम ऑक्साइडस (B) सल्फर ऑक्साइडस (C) नाइट्रोजन ऑक्साइडस (D) कार्बन ऑक्साइडस

Q019: The salesman said, "Are you interested in the scheme?" (Change to Indirect form)

- (A) The salesman asked me if I was interested in the scheme.
(B) The salesman said that if I was interested in the scheme.
(C) The salesman said that if I were interested in the scheme.
(D) The salesman asks if I am interested in the scheme.

Q020: Number of three digits numbers which are multiples of 9 are:

- (A) 100 (B) 101 (C) 98 (D) 99

Q020: तीन अंकों वाली कितनी संख्या है जो 9 की गुणज है?

- (A) 100 (B) 101 (C) 98 (D) 99

Q021: What is the name of the tiger reserve at Kota?

- (A) Sariska (B) Kalinandan (C) Mukundara Hill (D) Jim Corbett

Q021: कोटा स्थित टाइगर रिजर्व का क्या नाम है?

- (A) सरिस्का (B) कलिनंदन (C) मुकुंदरा हिल (D) जिम कॉर्बेट

Q022: The average price of three items of furniture is ₹ 15000. If their prices are in the ratio of 3:5:7, The price of the cheapest item is

- (A) 9000 (B) 15000 (C) 21000 (D) 18000

Q022: फर्नीचर की तीन वस्तुओं का औसत मूल्य ₹ 15000 है। यदि उनके मूल्य 3:5:7 के अनुपात में हैं, तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य है

- (A) 9000 (B) 15000 (C) 21000 (D) 18000

Q023: The odour of acetic acid resembles that of:

- (A) Kerosene (B) Rose (C) Burning plastic (D) Vinegar

Q023: एसिटिक एसिड की गंध किससे मिलती जुलती है:

- (A) मिट्टी का तेल (B) गुलाब (C) जलता हुआ प्लास्टिक (D) सिरका

Q024: Deficiency of Phosphorus causes _____.

- (A) Brittle bones (B) Low appetite (C) Bad teeth and bones (D) Retarded growth

Q024: फास्फोरस की कमी से _____ होता है।

- (A) कमजोर हड्डियां (B) कम भूख (C) खराब दांत और हड्डियां (D) मंद वृद्धि

Q025: If the radius of a cylinder is decreased by 50% and the height is increased by 50%, the volume will be decreased by

- (A) 25% (B) 75% (C) 0% (D) 62.50%

Q025: यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन कितना कम हो जाएगा

- (A) 25% (B) 75% (C) 0% (D) 62.50%

Q026: Area of a circle would be _____ cm², whose radius is 5 cm.

- (A) 138/7 (B) 43/22 (C) 175/22 (D) 550/7

Q026: एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है उसका क्षेत्रफल _____ वर्ग सेमी होगा।

- (A) 138/7 (B) 43/22 (C) 175/22 (D) 550/7

Q027: Which of the following phenomena contributes significantly to the reddish appearance of the sun at sunrise or sunset?

- (A) Dispersion of light (B) Scattering of light
(C) Total internal reflection of light (D) Reflection of light from the earth

Q027: निम्नलिखित में से कौन सी घटना सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल दिखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है?

- (A) प्रकाश का प्रसार (Dispersion) (B) प्रकाश का छितराव (Scattering)
(C) प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन (D) पृथ्वी से प्रकाश का परावर्तन

Q028: On which island of the lake Pichola is the Lake Palace in Udaipur Located?

- (A) Gadsisar (B) Golden island (C) Jag niwas (D) The viceroy island

Q028: पिछोला झील के किस द्वीप पर उदयपुर में लेक पैलेस स्थित है?

- (A) गडसीसर (B) गोल्डन आइलैंड (C) जग निवास (D) वायसराय द्वीप

Q029: The gland which secretes the growth hormone is:

- (A) Pituitary gland (B) Hypothalamus (C) Adrenal gland (D) Pancreas

Q029: वृद्धि हार्मोन को स्रावित करने वाली ग्रंथि है:

- (A) पिट्यूटरी ग्रंथि (B) हाइपोथैलेमस (C) एड्रिनल ग्रंथि (D) पैंक्रियास

Q030: Which of the following is not an autoimmune disease?

- (A) Rheumatoid disease (B) Psoriasis
(C) Alzheimer's disease (D) Vitiligo

Q030: निम्नलिखित में से कौनसा एक स्व-प्रतिरक्षित रोग नहीं है?

- (A) र्यूमेटाइड रोग (B) सोरायसिस (C) अल्जाइमर रोग (D) विटिलिगो

Q031: In Microsoft Excel, you can auto fit the width of column by

- (A) Double Clicking on the column left border of column header
(B) Double Clicking on the cell pointer in worksheet
(C) Double Clicking on the column right border on column header
(D) Double Clicking on the column name on column header

Q031: माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आप कॉलम की चौड़ाई को स्वतः फिट कर सकते हैं

- (A) कॉलम हेडर के कॉलम लेफ्ट बॉर्डर पर डबल क्लिक करके
(B) वर्कशीट में सेल पॉइंटर पर डबल क्लिक करके
(C) कॉलम हेडर पर कॉलम राइट बॉर्डर पर डबल क्लिक करके
(D) कॉलम हेडर पर कॉलम के नाम पर डबल क्लिक करके

Q032: Jodhpur was historically the capital of the Kingdom of _____.

- (A) Marwar (B) Chittor (C) Sisodia (D) Kathiawar

Q032: जोधपुर ऐतिहासिक रूप से _____ के साम्राज्य की राजधानी थी।

- (A) मारवाड़ (B) चित्तौड़ (C) सिसोदिया (D) काठियावाड़

Q033: Who built the Hawa Mahal at Jaipur?

- (A) Raja Jai Singh (B) Raja Man Singh
(C) Raja Ram Singh (D) Rana Sawai Pratap Singh

Q033: जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था?

- (A) राजा जय सिंह (B) राजा मान सिंह
(C) राजा राम सिंह (D) राणा सवाई प्रताप सिंह

Q034: '!' चिह्न का नाम है -

- (A) योजक चिह्न (B) विस्मयादिबोधक चिह्न (C) त्रुटिपूरक चिह्न (D) उपविराम चिह्न

Q035: Which fort was built by King Chitrangad?

- (A) Ranthambore Fort (B) Mehrangarh Fort (C) Amer Fort (D) Fort of Chittor

Q035: राजा चित्रांगद ने किस किले का निर्माण करवाया था?

- (A) रणथंभौर का किला (B) मेहरानगढ़ किला (C) आमेर का किला (D) चित्तौड़ का किला

Q036: Which file starts MS Word?

- (A) winword.exe (B) word.exe (C) msword.exe (D) word2003.exe

Q036: एमएस वर्ड किस फाइल से शुरू होता है?

- (A) winword.exe (B) word.exe (C) msword.exe (D) word2003.exe

Q037: Which of the following is not a web browser?

- (A) Linux (B) Safari (C) Firefox (D) Chrome

Q037: निम्न में से कोनसा एक वेब ब्राउज़र नहीं है?

- (A) लीनिक्स (B) सफारी (C) फायर फॉक्स (D) क्रोम

Q038: What does MS Word create, when you press ENTER or SPACEBAR after typing the address of an existing web page?

- (A) Chart (B) Header (C) Footer (D) Hyperlink

Q038: जब आप किसी मौजूदा वेब पेज का पता टाइप करने के बाद ENTER या SPACEBAR दबाते हैं, तो MS वर्ड क्या बनाता है?

- (A) चार्ट (B) हैडर (C) फुटर (D) हाइपरलिंक

Q039: The number of protons in an atom of an element A is 19 then, the number of electrons in its ion A+ is:

- (A) 19 (B) 21 (C) 18 (D) 20

Q039: एक तत्व A के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 19 है, तो इसके आयन A+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या है:

- (A) 19 (B) 21 (C) 18 (D) 20

Q040: If South-East becomes North, North-East becomes West and so on. What will the West become?

- (A) North-West (B) South-East (C) South-West (D) North-East

Q040: यदि दक्षिण-पूर्व उत्तर हो जाता है, उत्तर-पूर्व पश्चिम हो जाता है, तो इसी तरह पश्चिम क्या होगा?

- (A) उत्तर पश्चिम (B) दक्षिण-पूर्व (C) दक्षिण पश्चिम (D) ईशान कोण

Q041: The average of first 10 even numbers starting from 50 is

- (A) 55 (B) 56 (C) 54 (D) 59

Q041: 50 से शुरू होने वाली पहली 10 सम संख्याओं का औसत है

- (A) 55 (B) 56 (C) 54 (D) 59

Q042: In MS PowerPoint, what lets you create a new presentation by selecting ready-made font color and graphics effects?

- (A) Presentation Template (B) Master Slide (C) Design Template (D) Animation Schema

Q042: MS PowerPoint में, तैयार किए गए फॉन्ट रंग और ग्राफिक्स प्रभावों का चयन करके आपको एक नई प्रस्तुति बनाने की सुविधा क्या है?

- (A) प्रेजेंटेशन टेम्पलेट (B) मास्टर स्लाइड (C) डिजाइन टेम्पलेट (D) एनिमेशन स्कीमा

Q043: A family has a man, his wife, their four sons with their wives and one unmarried daughter. The family of every son also has one son and two daughters. What is the total number of females in that family?

- (A) 14 (B) 10 (C) 12 (D) 16

Q043: एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनके चार पुत्र उनकी पत्नियों के साथ और एक अविवाहित पुत्री है। हर बेटे के परिवार में एक बेटा और दो बेटियाँ भी हैं। उस परिवार में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है?

- (A) 14 (B) 10 (C) 12 (D) 16

Q044: What numbers should come next in the series 5, 80, 10, 70, 15, 60, _____, _____.

- (A) 25, 50 (B) 25, 55 (C) 20, 50 (D) 20, 55

Q044: श्रृंखला 5, 80, 10, 70, 15, 60, _____, _____ में आगे कौन सी संख्याएँ आनी चाहिए।

- (A) 25, 50 (B) 25, 55 (C) 20, 50 (D) 20, 55

Q045: The angle between the minute hand and the hour hand of a clock when the time is 8.30, is

- (A) 105° (B) 75° (C) 30° (D) 90°

Q045: घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा जब समय 8.30 है

- (A) 105° (B) 75° (C) 30° (D) 90°

Q046: A problem is given to three students whose chances of solving it are $1/2$, $1/3$ and $1/4$ respectively. What is the probability that the problem will be solved?

- (A) $7/12$ (B) $1/4$ (C) $1/2$ (D) $3/4$

Q046: तीन छात्रों को एक समस्या दी जाती है, जिसके हल करने की संभावना क्रमशः $1/2$, $1/3$ और $1/4$ है। क्या संभावना है कि समस्या हल हो जाएगी?

- (A) $7/12$ (B) $1/4$ (C) $1/2$ (D) $3/4$

Q047: A bag contains 50 paise, 25 paise, and 10 paise coins in the ratio 5: 9: 4 amounting to ₹ 206. Find the number of coins of each type respectively.

- (A) 200, 160, 300 (B) 360, 160, 200 (C) 200, 360, 160 (D) 160, 360, 200

Q047: एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5: 9: 4 के अनुपात में हैं, जिनकी कुल राशि ₹ 206 है। क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 200, 160, 300 (B) 360, 160, 200 (C) 200, 360, 160 (D) 160, 360, 200

Q048: Which of the following is a prime number

- (A) 161 (B) 221 (C) 373 (D) 437

Q048: निम्नलिखित में से कौनसी एक अभाज्य संख्या है

- (A) 161 (B) 221 (C) 373 (D) 437

Q049: The key point of a formal letter is written in which part of a formal letter?

- (A) Subject (B) Intro (C) Body (D) Heading

Q050: In which language was the Shrimad Bhagavad Gita originally written?

- (A) Apabhramsa (B) Sanskrit (C) Pali (D) Prakrit

Q050: श्रीमद्भगवद् गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी?

- (A) अपभ्रंश (B) संस्कृत (C) पाली (D) प्राकृत

Q051: Where did the Sepoy Mutiny originate?

- (A) Bikaner (B) Agra (C) Calcutta (D) Meerut

Q051: सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी?

- (A) बीकानेर (B) आगरा (C) कलकत्ता (D) मेरठ

Q052: Which is not the state capital?

- (A) Ahmedabad (B) Jaipur (C) Mumbai (D) Lucknow

Q052: इनमें से कौनसी, किसी राज्य की राजधानी नहीं है?

- (A) अहमदाबाद (B) जयपुर (C) मुंबई (D) लखनऊ

Q053: कौनसा शब्द, शुद्ध रूप में है -

- (A) उज्वल (B) उज्ज्वल (C) उज्ज्वल (D) उज्जवल

Q054: If 25% of a number is 75 then 45% of the number is:

- (A) 150 (B) 145 (C) 125 (D) 135

Q054: यदि किसी संख्या का 25% 75 है तो संख्या का 45% है:

- (A) 150 (B) 145 (C) 125 (D) 135

Q055: बुरा है जो चरित्र' का सामासिक-पद है -

- (A) कुचरित्र (B) दुश्चरित्र (C) दुस्चरित्र (D) दुचरित्र

Q056: Which protocol is used in URL address?

- (A) HTML (B) HTTP (C) FTP (D) TCP

Q056: URL एड्रेस में किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है?

- (A) HTML (B) HTTP (C) FTP (D) TCP

Q057: The cost of 21 pencils and 9 sharpeners is ₹819. The cost of seven pencils and three sharpeners will be:

- (A) 409 (B) 273 (C) 204 (D) 208

Q057: 21 पेंसिल और 9 शार्पनर की कीमत ₹819 है। सात पेंसिल और तीन शार्पनर की कीमत होगी:

- (A) 409 (B) 273 (C) 204 (D) 208

Q058: If seven maids with seven mops clean seven floors in 7 hours, how long, would it take 3 maids to mop three floors with three mops?

- (A) 3 hours (B) 5 hours (C) 6 hours (D) 7 hours

Q058: यदि सात पोछों के साथ सात नौकरानियां सात मंजिलों को 7 घंटे में साफ करती हैं, तो तीन नौकरानियों को तीन मंजिलों को तीन पोछे से साफ करने में कितना समय लगेगा?

- (A) 3 घंटे (B) 5 घंटे (C) 6 घंटे (D) 7 घंटे

Q059: They decided _____ the grey sofa. (Choose the correct Preposition)

- (A) in (B) of (C) on (D) about

Q060: What is the missing number in the series 114, 131, 165, 216, _____, 369

- (A) 284 (B) 304 (C) 314 (D) 294

Q060: श्रृंखला 114, 131, 165, 216, _____, 369 में लुप्त संख्या क्या है?

- (A) 284 (B) 304 (C) 314 (D) 294

PART II (भाग II)

Q061: Some mnemonics in 8085 instructions set contains an added 'X' such as in CDX B, INX B and STAX B. Each time an added X appears in these instructions, following is affected by the operation.

- (A) Register pair (B) Whole register bank (C) Register B (D) Single register

Q061: 8085 निर्देश सेट में कुछ स्मरक में एक 'X' जोड़ा जाता है जैसे कि CDX B, INX B और STAX B। हर बार इन निर्देशों में एक 'X' जोड़ने से ऑपरेशन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है।

- (A) रजिस्टर जोड़ी (B) संपूर्ण रजिस्टर बैंक (C) रजिस्टर बी (D) एकल रजिस्टर

Q062: A system is said to be linear if and only if it obeys _____ property.

- (A) superposition (B) additivity (C) homogeneity (D) time-invariance

Q062: एक प्रणाली को रैखिक कहा जाता है यदि और केवल अगर यह _____ प्रॉपर्टी का पालन करता है।

- (A) सुपरपोजिशन (B) योज्यता (C) एकरूपता (D) समय-अपरिवर्तनीय

Q063: The SI unit of electric field flux density is:

- (A) Coulomb meter square (B) Coulomb per meter square
(C) Coulomb (D) Coulomb per meter

Q063: विद्युत क्षेत्र फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई है:

- (A) कूलम्ब मीटर वर्ग (B) कूलम्ब प्रति वर्ग मीटर (C) कूलम्ब (D) कूलम्ब प्रति मीटर

Q064: In instantaneous power equation, the time varying part has frequency ____ that of the frequency of voltage or current wave forms.

- (A) twice (B) equal to (C) four times (D) thrice

Q064: तात्कालिक शक्ति समीकरण में, समय भिन्न भाग की आवृत्ति वोल्टेज और धारा तरंग की आवृत्ति से _____ होती है।

- (A) दोगुना (B) बराबर (C) चौगुना (D) तिगुना

Q065: The magnitude of a magnetic field at a distance b from the center of an infinitely long solenoid with radius a, number of turns n and carrying current I is

- (A) $\mu_0 nI$ (B) 0 (C) $\mu_0 nI/(b-a)$ (D) $\mu_0 nI/a$

Q065: त्रिज्या a, फेरों की संख्या n और प्रवाहित धारा I वाली अनंत लंबी परिनालिका के केंद्र से b दूरी पर एक चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है

- (A) $\mu_0 nI$ (B) 0 (C) $\mu_0 nI/(b-a)$ (D) $\mu_0 nI/a$

Q066: A three phase fully controlled bridge converter is feeding a load drawing a constant and ripple free load current of 10 A at a firing angle of 30° . The approximate total harmonic distortion (THD) and the rms value of fundamental component of input circuit will be respectively:

- (A) 31% and 6.8A (B) 66% and 7.8A (C) 31% and 7.8A (D) 66% and 6.8A

Q066: एक तीन फेज पूरी तरह से नियंत्रित ब्रिज कनवर्टर एक लोड को फीड कर रहा है जो की 30° डिग्री के फायरिंग कोण पर 10 ए के स्थिर और तरंग मुक्त लोड धारा को खींच रहा है। इनपुट सर्किट के मौलिक घटक का अनुमानित कुल हार्मोनिक विरूपण (THD) और rms मान क्रमशः होगा:

- (A) 31% और 6.8A (B) 66% और 7.8A (C) 31% और 7.8A (D) 66% और 6.8A

Q067: Convolution of two signals in time domain is equivalent to

- (A) Subtracting their spectra in frequency domain (B) Convolution of their spectra in frequency domain
(C) Multiplying their spectra in frequency domain (D) Adding their spectra in frequency domain

Q067: समय क्षेत्र में दो संकेतों को कन्वॉल्यूशन करना किसके बराबर है

- (A) आवृत्ति डोमेन में उनके स्पेक्ट्रा को घटाना (B) आवृत्ति डोमेन में उनके स्पेक्ट्रा को कन्वॉल्यूशन करना
(C) आवृत्ति डोमेन में उनके स्पेक्ट्रा को गुणा करना (D) आवृत्ति डोमेन में उनके स्पेक्ट्रा को जोड़ना

Q068: Given state-space (A, b, c) of single-input single-output system, the asymptotic stability is determined by
(A) A, b, c matrices (B) b, c matrices (C) A matrix (D) A, b matrices

Q068: सिंगल-इनपुट सिंगल-आउटपुट सिस्टम के स्टेट-स्पेस (ए, बी, सी) को देखते हुए, एसिम्प्टोटिक स्थिरता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है

(A) ए, बी, सी मैट्रिसेस (B) बी, सी मैट्रिसेस (C) ए मैट्रिक्स (D) ए, बी मैट्रिसेस

Q069: The output voltage waveform of three phase square wave inverter contains:

(A) both odd and even harmonic (B) only even harmonics
(C) only odd harmonics (D) only triple harmonics

Q069: त्री फेज स्क्वायर वेव इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म में शामिल हैं:

(A) दोनों विषम और सम हार्मोनिक (B) केवल सम हार्मोनिक्स
(C) केवल विषम हार्मोनिक्स (D) केवल ट्रिपल हार्मोनिक्स

Q070: Maxwell's bridge is used to measure:

(A) Capacitance (B) Inductance (C) Quality factor (D) Resistance

Q070: मैक्सवेल सेतु का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है ?

(A) धारिता (B) अधिष्ठापन (C) गुणता कारक (D) प्रतिरोध

Q071: Which one of the following systems is an analog system?

(A) Delta Modulation (B) PAM (C) Differential PCM (D) PCM

Q071: निम्नलिखित में से कौन-सा सिस्टम एक एनालॉग सिस्टम है?

(A) डेल्टा मॉड्यूलन (B) पीएएम (C) डिफरेंशियल पीसीएम (D) पीसीएम

Q072: For a full-wave rectified sine waveform, the rms value is

(A) 3.54 (B) 3.48 (C) 3.18 (D) 3.38

Q072: फुल-वेव रेक्टिफाइड साइन वेवफॉर्म के लिए, rms मान है

(A) 3.54 (B) 3.48 (C) 3.18 (D) 3.38

Q073: Capacitance of a conducting structure is dependent on the _____.

(A) Applied electric potential (B) Electric field
(C) Accumulated charges (D) Geometry of the conducting structure

Q073: कथन चालक संरचना की धारिता _____ पर निर्भर होता है।

(A) लागू विद्युत विभव (B) विद्युत क्षेत्र
(C) संचित चार्ज (D) संचालन संरचना की ज्यामिति

Q074: The characteristic equation of a system is $s^3+3.5s^2+5s+3=0$. The number of roots of this characteristic equation which have real parts strictly less than -0.5 is _____.

(A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 2

Q074: एक प्रणाली का अभिलक्षणिक समीकरण $s^3+3.5s^2+5s+3=0$ है। इस अभिलक्षणिक समीकरण के मूलों की संख्या जिनके वास्तविक भाग -0.5 से कम हैं, _____ है।

(A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 2

Q075: In a 3-phase power measurement by two wattmeter method, both the watt meters have identical readings. The power factor of the load is:

(A) 0.5 leading (B) 0.5 lagging (C) Unity (D) Zero

Q075: दो वाटमीटर विधि द्वारा 3-फेज बिजली माप में, दोनों वाट मीटर में समान रीडिंग है। लोड का पावर फैक्टर है:

(A) 0.5 अग्रणी (B) 0.5 लैगिंग (C) एक (D) शून्य

Q076: A conservative vector field is

- (A) Neither divergence free nor curl free (B) Both divergence free and curl free
(C) Curl free (D) Divergence free

Q076: एक कंजरवेटिव वेक्टर क्षेत्र है

- (A) न तो विचलन मुक्त और न ही कर्ल मुक्त (B) दोनों विचलन मुक्त और कर्ल मुक्त
(C) कर्ल मुक्त (D) विचलन मुक्त

Q077: When considering the bandwidth in Amplitude Modulation, which of the following is in correct order?

- (A) VSB > DSB > SSB (B) DSB > SSB > VSB (C) DSB > VSB > SSB (D) SSB > VSB > DSB

Q077: आयाम मॉड्यूलन में बैंडविड्थ पर विचार करते समय, निम्नलिखित में से कौनसा सही क्रम है?

- (A) VSB > DSB > SSB (B) DSB > SSB > VSB (C) DSB > VSB > SSB (D) SSB > VSB > DSB

Q078: Which type of motor is suited for application like traction, cranes or those applications wherein during starting a large accelerating torque is demanded by the load?

- (A) Universal motor (B) DC series motor (C) Synchronous motor (D) DC shunt motor

Q078: ट्रेक्शन, क्रेन या उन अनुप्रयोगों जिसमें लोड द्वारा शुरुआत में एक बड़े त्वरित टॉर्क की मांग की जाती है के लिए किस प्रकार की मोटर उपयुक्त है?

- (A) यूनिवर्सल मोटर (B) डीसी श्रृंखला मोटर (C) तुल्यकालिक मोटर (D) डीसी शंट मोटर

Q079: For an intrinsic semiconductor, the concentration free-electron is a function of

- (A) holes effective mass only (B) electrons effective mass only
(C) forbidden energy band gap of the semiconductor (D) temperature of the semiconductor

Q079: एक नैज़ अर्धचालक के लिए, सांद्रता मुक्त-इलेक्ट्रॉन किसका फलन है

- (A) केवल होल के प्रभावी द्रव्यमान का (B) केवल इलेक्ट्रॉन के प्रभावी द्रव्यमान का
(C) सेमीकंडक्टर की निषिद्ध ऊर्जा बैंड गैप का (D) अर्धचालक के तापमान का

Q080: A PWM switching scheme is used with a three-phase inverter to _____.

- (A) increase the life of the batteries
(B) reduce low order harmonics and increase high order harmonics
(C) minimize the load on the DC side
(D) reduce the total harmonic distortion with modest filtering

Q080: PWM स्विचिंग स्कीम का उपयोग तीन-फेज इन्वर्टर के साथ _____ के लिए किया जाता है।

- (A) बैटरी के जीवन में वृद्धि करने
(B) कम ऑर्डर हार्मोनिक्स को कम करने और उच्च ऑर्डर हार्मोनिक्स बढ़ाने
(C) डीसी पक्ष पर लोड को कम करने
(D) मामूली फिल्टरिंग के साथ कुल हार्मोनिक विरूपण को कम करने

Q081: A synchronous compensator deliver lagging VARS when its excitation is:

- (A) Unity (B) Large (C) Zero (D) Small

Q081: एक सिंक्रोनस कम्पन्सेटर लैगिंग VARS डिलीवर करता है जब इसकी उत्तेजना होती है:

- (A) एक (B) बड़ी (C) शून्य (D) छोटी

Q082: Which semiconductor power device out of the following is not a current triggered device.?

- (A) MOSFET (B) Thyristor (C) G.T.O. (D) Triac

Q082: निम्नलिखित में से कौन सा सेमीकंडक्टर पावर डिवाइस करंट ट्रिगर डिवाइस नहीं है?

- (A) MOSFET (B) Thyristor (C) G.T.O. (D) Triac

Q083: The mmf of a coil is 500 At with a reluctance of 2×10^6 At/Wb. The total amount of flux is
 (A) 250 μ Wb (B) 450 μ Wb (C) 350 μ Wb (D) 150 μ Wb
 Q083: 2×10^6 At/Wb की रिलेक्टेंस के साथ एक कुण्डली का mmf 500 At है। अभिवाह की कुल मात्रा है
 (A) 250 μ Wb (B) 450 μ Wb (C) 350 μ Wb (D) 150 μ Wb

Q084: A coil has field intensity of 300 At and its length is doubled from 20 to 40 cm for the same NI. The new magnetic field intensity is:
 (A) 650 At/m (B) 700 At/m (C) 600 At/m (D) 750 At/m
 Q084: एक कुण्डली की क्षेत्र तीव्रता 300 At है और समान NI के लिए इसकी लंबाई 20 से 40 सेमी दोगुनी कर दी गई है। नई चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है:
 (A) 650 At/m (B) 700 At/m (C) 600 At/m (D) 750 At/m

Q085: Calculate the e.m.f. induced in a conductor of machine which is driven at 480 rpm with peak value of flux density is 1.2 Wb/m², diameter of machine 2.0 meter and length of machine 0.28 meter.
 (A) 5.376 V (B) 9.42 V (C) 16.88 V (D) 28.884 V
 Q085: मशीन के एक कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ की गणना करें, जो की 480 आरपीएम पर संचालित होता है जिसमें फ्लक्स घनत्व के चरम मात्रा 1.2 Wb/m² है, मशीन का व्यास 2.0 मीटर और मशीन की लंबाई 0.28 मीटर है।
 (A) 5.376 V (B) 9.42 V (C) 16.88 V (D) 28.884 V

Q086: Inductance of an MI instrument can be given as $L = 10 + 5\theta \mu$ H, where θ is the deflection of the pointer. If spring constant is 6 μ Nm/rad, the deflection at a current of 2 A will be approximately
 (A) 86° (B) 96° (C) 48° (D) 43°
 Q086: एक एमआई उपकरण का अधिष्ठापन $L = 10 + 5\theta \mu$ H दिया जा सकता है, जहां θ सूचक का विक्षेपण है। यदि स्प्रिंग नियतांक 6 μ Nm/rad है, तो 2 A की धारा पर विक्षेपण लगभग होगा
 (A) 86° (B) 96° (C) 48° (D) 43°

Q087: An infinite plane carries a uniform surface charge σ has the magnitude of the electric field as:
 (A) $\sigma/(2\epsilon_0)$ (B) $\sigma/(4\epsilon_0)$ (C) $\sigma/(\epsilon_0)$ (D) $\sigma/(3\epsilon_0)$
 Q087: एक अनंत प्लेन में एक समान सतह आवेश σ है, इसके विद्युत क्षेत्र का परिमाण है:
 (A) $\sigma/(2\epsilon_0)$ (B) $\sigma/(4\epsilon_0)$ (C) $\sigma/(\epsilon_0)$ (D) $\sigma/(3\epsilon_0)$

Q088: A series RC circuit has applied voltage $v(t) = 15 \cos(200t - 300)$ V and resulting current is $i(t) = 8.5 \cos(200t + 100)$ A. The R and C values are:
 (A) R=12.48 k Ω , C=4 μ F (B) R=1.248 k Ω , C=4 mF (C) R=12.48 Ω , C=4 μ F (D) R=1.248 Ω , C=4 mF
 Q088: एक श्रेणी आरसी सर्किट में वोल्टेज $v(t) = 15 \cos(200t - 300)$ V लागू करने के परिणामस्वरूप धारा $i(t) = 8.5 \cos(200t + 100)$ A हैं, सर्किट में R और C का मान है:
 (A) R=12.48 k Ω , C=4 μ F (B) R=1.248 k Ω , C=4 mF (C) R=12.48 Ω , C=4 μ F (D) R=1.248 Ω , C=4 mF

Q089: The capacitance of a conducting sphere of radius b meter is _____.
 (A) is proportional to b
 (B) cannot be computed due to insufficient data
 (C) is inversely proportional to b
 (D) cannot be computed because two conductors are needed to build a capacitor
 Q089: b मीटर त्रिज्या के एक संवाहक गोलक की धारिता _____ है।
 (A) b के समानुपाती होता
 (B) अपर्याप्त डेटा के कारण गणना नहीं की जा सकती
 (C) b के व्युत्क्रमानुपाती होता
 (D) गणना नहीं की जा सकती क्योंकि संधारित्र के निर्माण के लिए दो कंडक्टरों की आवश्यकता होती

Q090: Which one of the following is not a semiconductor material?

- (A) Germanium (B) Silicon (C) Gallium Nitride (D) Indium

Q090: निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक पदार्थ नहीं है?

- (A) जर्मेनियम (B) सिलिकॉन (C) गैलियम नाइट्राइड (D) इंडियम

Q091: The quality factors are q_1 and q_2 of two magnetically uncoupled inductive coils at the chosen operating frequency with respective resistances of R_1 and R_2 , respectively. When connected in series, the effective quality factor at the same operating frequency is:

- (A) $(q_1R_1+q_2R_2)/(R_1+R_2)$ (B) $(1/q_1)+(1/q_2)$
(C) $(q_1R_2+q_2R_1)/(R_1+R_2)$ (D) q_1+q_2

Q091: दो चुंबकीय रूप से अयुग्मित प्रेरणिक कॉइल जिनका क्रमशः प्रतिरोध R_1 और R_2 है तथा किसी चुनी हुई ऑपरेटिंग आवृत्ति पर गुणता कारक q_1 और q_2 है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, समान ऑपरेटिंग आवृत्ति पर प्रभावी गुणता कारक है:

- (A) $(q_1R_1+q_2R_2)/(R_1+R_2)$ (B) $(1/q_1)+(1/q_2)$
(C) $(q_1R_2+q_2R_1)/(R_1+R_2)$ (D) q_1+q_2

Q092: The multiplier and meter coil in PMMC type voltmeter are:

- (A) Floating (B) Not connected (C) Connected in Parallel (D) Connected in Series

Q092: PMMC प्रकार के वोल्टमीटर में गुणक और मीटर कॉइल हैं:

- (A) चल (B) जुड़े नहीं हैं
(C) समानांतर में जुड़ा हुआ है (D) श्रृंखला में जुड़े

Q093: Which one of the following statement is wrong about Type-1 superconductor?

- (A) The material loses magnetization suddenly. (B) No mixed state exists.
(C) There is only one critical magnetic field. (D) They do not exhibit complete Meissner effect.

Q093: टाइप-1 सुपरकंडक्टर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

- (A) सामग्री अचानक चुंबकीयकरण खो देती है। (B) कोई मिश्रित अवस्था मौजूद नहीं है।
(C) केवल एक महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र है। (D) वे पूर्ण मीस्नर प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं।

Q094: If there is a constant error in the output of the system, the derivative control _____.

- (A) has no effect on the error (B) makes error zero
(C) increases error (D) reduces error

Q094: यदि सिस्टम के आउटपुट में लगातार त्रुटि होती है, तो व्युत्पन्न नियंत्रण _____ है।

- (A) त्रुटि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता (B) त्रुटि शून्य करता
(C) त्रुटि बढ़ाता (D) त्रुटि को कम करता

Q095: In Delta Modulation Receiver, if the slope of reconstructed message signal is more than the optimum level, then what type of error occurs?

- (A) Quantization noise error (B) No error
(C) Slope overload error (D) Granular error

Q095: डेल्टा मॉड्यूलेशन रिसीवर में, यदि पुनर्निर्मित संदेश सिग्नल का स्लोप इष्टतम स्तर से अधिक है, तो किस प्रकार की त्रुटि होती है?

- (A) परिमाणीकरण शोर त्रुटि (B) कोई त्रुटि नहीं (C) स्लोप अधिभार त्रुटि (D) ग्रैनुलर त्रुटि

Q096: The Fourier transform of the impulse response of an LTI system is known as

- (A) Phase response (B) Impulse response (C) Magnitude response (D) Frequency response

Q096: एलटीआई प्रणाली की इम्पल्स प्रतिक्रिया के फूरियर रूपांतरण क्या है

- (A) फेज प्रतिक्रिया (B) इंपल्स प्रतिक्रिया (C) परिमाण प्रतिक्रिया (D) आवृत्ति प्रतिक्रिया

Q097: The knowledge of diversity factor helps in determining

- (A) Average Load (B) Plant Capacity (C) Peak Load (D) kWh generated

Q097: विविधता कारक का ज्ञान क्या निर्धारित करने में मदद करता है

- (A) औसत लोड (B) संयंत्र क्षमता (C) पीक लोड (D) उत्पन्न kWh

Q098: Power Spectral Density is _____ function.

- (A) Real and odd (B) Odd and positive (C) Real and even (D) Real and negative

Q098: पावर स्पेक्ट्रल घनत्व _____ फलन है।

- (A) वास्तविक और विषम (B) विषम और सकारात्मक
(C) वास्तविक और सम (D) वास्तविक और नकारात्मक

Q099: Accumulator contains 0000 0001 and register E contains 0000 0010. What will be contents after execution of SUB E instruction?

- (A) 1111 1111 (B) 0000 0011 (C) 0000 0000 (D) 0000 0001

Q099: एक्यूमुलेटर में 0000 0001 है और रजिस्टर ई में 0000 0010 है। SUB E निर्देश के निष्पादन के बाद क्या कंटेंट होगा?

- (A) 1111 1111 (B) 0000 0011 (C) 0000 0000 (D) 0000 0001

Q100: A circuit has b number of branches and n number of nodes. The number of KVL and KCL equations are respectively:

- (A) b-n+1, n-1 (B) b-n+1, n+1 (C) b-n-1, n+1 (D) b-n-1, n-1

Q100: एक सर्किट में शाखाओं की संख्या b और नोड्स की संख्या n है। KVL और KCL समीकरणों की संख्या क्रमशः है:

- (A) b-n+1, n-1 (B) b-n+1, n+1 (C) b-n-1, n+1 (D) b-n-1, n-1

Q101: Two different kVA ratings transformers are working in parallel and share the load in proportional to their rating when their:

- (A) per unit leakage impedance on the same kVA base are proportional to their primary current.
(B) ohmic values of the leakage flux are inversely proportional to their rating.
(C) per unit leakage impedance on their respective ratings are equal
(D) ohmic values of the leakage impedances are inversely proportional to their rating.

Q101: दो अलग-अलग केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर समानांतर में काम कर रहे हैं और लोड को उनकी रेटिंग के अनुपात में साझा करते हैं जब उनके:

- (A) समान kVA आधार पर प्रति इकाई रिसाव प्रतिबाधा उनकी प्राथमिक धारा के समानुपाती होती है।
(B) लीकेज फ्लक्स के ओमिक मान उनकी रेटिंग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
(C) उनकी संबंधित रेटिंग पर प्रति यूनिट रिसाव प्रतिबाधा बराबर है
(D) रिसाव प्रतिबाधा के ओमिक मान उनकी रेटिंग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।

Q102: The Bode magnitude of plot of $G(s)=K/s^2$ has 0dB magnitude at the frequency $\omega =$ _____.

- (A) \sqrt{K} (B) K (C) 0 (D) 1

Q102: $G(s)=K/s^2$ के प्लॉट का बॉड परिमाण $\omega =$ _____ आवृत्ति पर 0dB परिमाण है।

- (A) \sqrt{K} (B) K (C) 0 (D) 1

Q103: The surge impedance of a three-phase, 414 kV transmission line is 207 ohms. What will the surge impedance loading (SIL)?

- (A) 414 MW (B) 828 MW (C) 1828 MW (D) 2 MW

Q103: तीन-फेज, 414 केवी ट्रांसमिशन लाइन की सर्ज प्रतिबाधा 207 ओम है। सर्ज प्रतिबाधा लोडिंग (एसआईएल) क्या होगी?

- (A) 414 MW (B) 828 MW (C) 1828 MW (D) 2 MW

Q104: The ALE control line will go LOW when _____.

- (A) MPU is sending an address over the address line
- (B) MPU is sending data over data line
- (C) MPU is receiving address over address line
- (D) Address/data bus is converted to a bidirectional data bus

Q104: ALE नियंत्रण एड्रेस कम होगी जब _____ ।

- (A) एमपीयू एड्रेस लाइन पर एक एड्रेस भेज रहा है
- (B) एमपीयू डेटा लाइन पर डेटा भेज रहा है
- (C) एमपीयू एड्रेस लाइन पर एड्रेस प्राप्त कर रहा है
- (D) एड्रेस/डेटा बस एक द्विदिश डेटा बस में परिवर्तित हो जाती है

Q105: Suppose accumulator gets two data to ADD them-, 1111 0000 and 0000 1111; after addition, what will be flags- CY, S and Z (carry, sign and zero)

- (A) 1, 0, 1
- (B) 1, 0, 0
- (C) 0, 1, 0
- (D) 0, 0, 0

Q105: मान लीजिए कि संचायक को जोड़ने के लिए दो डेटा मिलते हैं- 1111 0000 और 0000 1111; जोड़ने के बाद CY, S और Z (कैरी, साइन और जीरो) फ्लैग क्या होंगे

- (A) 1, 0, 1
- (B) 1, 0, 0
- (C) 0, 1, 0
- (D) 0, 0, 0

Q106: A certain amount of minority carriers is injected into a homogeneous semiconductor crystal at one point. An electric field of 10 V/cm is applied across the crystal and it moves the minority carriers by a distance of 1 cm in 20 ms. The mobility of the carriers is:

- (A) 2500 cm²/V.s
- (B) 5000 m²/V.s
- (C) 5000 cm²/V.s
- (D) 2500 m²/V.s

Q106: अल्पसंख्यक वाहकों की एक निश्चित मात्रा को एक बिंदु पर एक सजातीय अर्धचालक क्रिस्टल में अंतःक्षिप्त किया जाता है। क्रिस्टल पर 10 V/cm का विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है और यह अल्पांश वाहकों को 20 ms में 1 cm की दूरी तक ले जाता है।

वाहकों की गतिशीलता है:

- (A) 2500 cm²/V.s
- (B) 5000 m²/V.s
- (C) 5000 cm²/V.s
- (D) 2500 m²/V.s

Q107: Two resistances, R1 = 37 Ω ± 5% and R2 = 75 Ω ± 7% are connected in series. The equivalent series connected resistance may be expressed as:

- (A) 112 Ω ± 5.2%
- (B) 112 Ω ± 6.3%
- (C) 112 Ω ± 5.8%
- (D) 112 Ω ± 6.8%

Q107: दो प्रतिरोध, R1 = 37 ± 5% और R2 = 75 ± 7% श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। समतुल्य श्रृंखला में जुड़े प्रतिरोध को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है:

- (A) 112 Ω ± 5.2%
- (B) 112 Ω ± 6.3%
- (C) 112 Ω ± 5.8%
- (D) 112 Ω ± 6.8%

Q108: The load on a power plant from 6 am to 2 pm is 120 MW, and 2 pm to 6 am is 200 MW. If the installed capacity of plant is 250 MW, then calculate Utilization factor of the plant.

- (A) 2.08
- (B) 1.25
- (C) 0.48
- (D) 0.8

Q108: एक बिजली संयंत्र पर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक 120 मेगावाट और दोपहर 2 से सुबह 6 बजे तक 200 मेगावाट का लोड होता है। यदि संयंत्र की स्थापित क्षमता 250 मेगावाट है, तो संयंत्र के उपयोगिता कारक की गणना करें।

- (A) 2.08
- (B) 1.25
- (C) 0.48
- (D) 0.8

Q109: For a CRO with 100MHz bandwidth, rise time will be approximately equal to

- (A) 6.3 ns
- (B) 3.5 ns
- (C) 12.6 ns
- (D) 7 ns

Q109: 100 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ वाले सीआरओ के लिए, राइज टाइम लगभग बराबर होगा

- (A) 6.3 ns
- (B) 3.5 ns
- (C) 12.6 ns
- (D) 7 ns

Q110: The full-load copper-loss and iron-loss of a transformer are 7200 W and 3000 W, respectively. What will be the copper-loss and iron-loss at half load? (W-watt)

- (A) 7200 W and 2500 W (B) 3600 W and 3000 W (C) 1800 W and 750 W (D) 1800 W and 3000 W

Q110: एक ट्रांसफॉर्मर का फुल-लोड कॉपर-लॉस और आयरन-लॉस क्रमशः 7200 W और 3000 W है। आधे लोड पर कॉपर-लॉस और आयरन-लॉस क्या होगा? (W-वाट)

- (A) 7200 W और 2500 W (B) 3600 W और 3000 W (C) 1800 W और 750 W (D) 1800 W और 3000 W

Q111: The stored magnetic field energy in a circuit containing inductors is dependent on:

- (A) Both self and mutual-inductance (B) Neither self nor mutual inductance
(C) Self-inductance only (D) Mutual-inductance only

Q111: इंडक्टर्स वाले सर्किट में संग्रहीत चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा निर्भर करती है:

- (A) सेल्फ और पारस्परिक इंडक्टन्स दोनों पर (B) न तो सेल्फ और न ही पारस्परिक इंडक्टन्स पर
(C) केवल सेल्फ इंडक्टन्स पर (D) केवल पारस्परिक इंडक्टन्स पर

Q112: A triangular PWM control, when applied to a three phase BJT based voltage source inverter introduces

- (A) Low order harmonic voltages on the ac side (B) Very high order harmonic voltages on the dc side
(C) Very high order harmonic voltages on the dc side (D) Low order harmonic voltages on the dc side

Q112: एक त्रिकोणीय PWM नियंत्रण, जब तीन फेज BJT आधारित वोल्टेज स्रोत इन्वर्टर पर लागू होता है, तो _____ उत्पन्न करता है।

- (A) एसी साइड पर लो ऑर्डर हार्मोनिक वोल्टेज (B) डीसी पक्ष पर बहुत उच्च क्रम हार्मोनिक वोल्टेज
(C) डीसी पक्ष पर बहुत उच्च क्रम हार्मोनिक वोल्टेज (D) डीसी पक्ष पर कम क्रम हार्मोनिक वोल्टेज

Q113: The synchronous reactance in present day alternators is preferred higher due to:

- (A) reduced inter harmonic voltages (B) reduced transient currents
(C) higher voltage regulation ratio (D) reduced harmonic voltages

Q113: वर्तमान समय के अल्टरनेटर में सिंक्रोनस रिएक्टन्स किस वजह से अधिक पसंद किया जाता है:

- (A) कम अंतर हार्मोनिक वोल्टेज (B) क्षणिक धाराओं में कमी
(C) उच्च वोल्टेज विनियमन अनुपात (D) कम हार्मोनिक वोल्टेज

Q114: The power of a n-phase circuit with unbalanced load can be measured by using a minimum of ____.

- (A) (n+1) wattmeter elements (B) n wattmeter elements
(C) 2n wattmeter elements (D) (n - 1) wattmeter elements

Q114: असंतुलित लोड वाले एन-फेज सर्किट की शक्ति को न्यूनतम _____ के उपयोग से मापा जा सकता है

- (A) (n+1) वाटमीटर तत्व (B) n वाटमीटर तत्व
(C) 2n वाटमीटर तत्व (D) (n - 1) वाटमीटर तत्व

Q115: A current I is uniformly distributed over a wire of circular cross section with radius a. Find the volume current density is:

- (A) $I/(\pi a^2)$ (B) $I/(3\pi a^2)$ (C) $I/(2\pi a^2)$ (D) $I/(4\pi a^2)$

Q115: एक धारा I समान रूप से a त्रिज्या के वृत्तीय क्रॉस सेक्शन के एक तार पर वितरित की गई है। आयतन धारा घनत्व की मात्रा है:

- (A) $I/(\pi a^2)$ (B) $I/(3\pi a^2)$ (C) $I/(2\pi a^2)$ (D) $I/(4\pi a^2)$

Q116: What is the main disadvantage of Gauss-Seidel method?

- (A) Decrease the number of iterations directly with the decrease in the number of buses
(B) Large computer memory
(C) Slow rate of convergence and, therefore, large number of iteration
(D) Infinite computational time per iteration

Q116: गॉस-सीडल विधि का मुख्य दोष क्या है?

- (A) बसों की संख्या में कमी के साथ सीधे पुनरावृत्तियों की संख्या घटे
(B) बड़ी कंप्यूटर मेमोरी
(C) अभिसरण की धीमी दर और इसलिए, बड़ी संख्या में पुनरावृत्ति
(D) अनंत कम्प्यूटेशनल समय प्रति पुनरावृत्ति

Q117: If all the sequence voltages at the fault point in a power system are equal, then the fault is a:

- (A) Line to line fault (B) Line to ground fault
(C) Double line to ground fault (D) Three-phase fault

Q117: यदि पावर सिस्टम में फॉल्ट बिंदु पर सभी अनुक्रम वोल्टेज बराबर हैं, तो फॉल्ट है:

- (A) लाइन टू लाइन फॉल्ट (B) लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट
(C) डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट (D) तीन फेज फॉल्ट

Q118: A three-phase transformer has rating of 20 MVA, 220 kV (Star) / 33 kV (Delta) with leakage reactance 12%. What will be the transformer reactance (in ohms) referred to each phase of the low voltage delta connected side?

- (A) 19.60 Ω (B) 163.35 Ω (C) 23.50 Ω (D) 0.12 Ω

Q118: एक तीन-फेज ट्रांसफार्मर में रिसाव प्रतिक्रिया 12% के साथ 20 एमवीए, 220 केवी (स्टार) / 33 केवी (डेल्टा) की रेटिंग है।

कम वोल्टेज डेल्टा कनेक्टेड साइड के प्रत्येक फेज के लिए संदर्भित ट्रांसफॉर्मर रिएक्टन्स (ओम में) क्या होगा?

- (A) 19.60 Ω (B) 163.35 Ω (C) 23.50 Ω (D) 0.12 Ω

Q119: Suppose, two two-port networks are connected in parallel and we have to represent the combination of it as a single two-port network. The parameters of this single two port network are obtained by addition of the individual ____ parameters.

- (A) h (B) ABCD (C) z (D) y

Q119: मान लीजिए, दो टू-पोर्ट नेटवर्क समानांतर में जुड़े हुए हैं और हमें इस संयोजन को सिंगल टू-पोर्ट नेटवर्क के रूप में प्रस्तुत करना है। किन अलग-अलग ____ पैरामीटर के जोड़ से इस एकल टू पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर प्राप्त किए जा सकते हैं।

- (A) h (B) ABCD (C) z (D) y

Q120: An unloaded generator with a pre-fault voltage 1 per unit (p.u.) has the following sequence impedance: $Z_1 = Z_2 = (j0.35 \text{ p.u.})$, and $Z_0 = (j0.2 \text{ p.u.})$. The neutral is grounded with a reactance of 0.04 p.u.. The fault current (p.u.) for a single-line to ground fault is:

- (A) 2.94 (B) 3.75 (C) 3 (D) 2

Q120: प्री-फॉल्ट वोल्टेज 1 प्रति यूनिट (p.u.) के साथ एक अनलोड जनरेटर में निम्नलिखित अनुक्रम प्रतिबाधा है: $Z_1 = Z_2 = (j0.35 \text{ p.u.})$, और $Z_0 = (j0.2 \text{ p.u.})$ । न्यूट्रल को 0.04 p.u. के रिएक्टन्स के साथ ग्राउंड किया गया है। सिंगल-लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए फॉल्ट करंट (p.u.) है:

- (A) 2.94 (B) 3.75 (C) 3 (D) 2

Q121: The high-priority interrupt on Intel 8085 microprocessor, which cannot be disabled is called ____.

- (A) INTR (B) RST 7.5 (C) TRAP (D) RST 6.5

Q121: इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर पर उच्च-प्राथमिकता वाला इंटरप्ट, जिसे अक्षम नहीं किया जा सकता, को ____ कहते हैं।

- (A) INTR (B) RST 7.5 (C) TRAP (D) RST 6.5

Q122: Which is the prime disadvantage of HVDC transmission?

- (A) Insulation cost is very high.
 (B) Large amount of right of the way required
 (C) System are costly due to installation of converters, etc.
 (D) Line losses are very large

Q122: एचवीडीसी ट्रांसमिशन का प्रमुख नुकसान कौन सा है?

- (A) इन्सुलेशन लागत बहुत अधिक है।
 (B) बड़ी मात्रा में राइट ऑफ वे की आवश्यकता है
 (C) कन्वर्टर आदि की स्थापना के कारण सिस्टम महंगा है
 (D) लाइन लॉस बहुत ज्यादा है

Q123: Synchronization of data transfer from the input interface adapter in a microprocessor is accomplished by using a scheme.

- (A) Polled-interrupt (B) Simple interrupt
 (C) Any one of Polled or Simple interrupt (D) Clocked

Q123: एक माइक्रोप्रोसेसर में इनपुट इंटरफेस एडेप्टर से डेटा ट्रांसफर का सिंक्रोनाइजेशन किस योजना का उपयोग करके पूरा किया जाता है।

- (A) मतदान-व्यवधान (B) सरल व्यवधान
 (C) मतदान या साधारण व्यवधान में से कोई एक (D) क्लॉकड

Q124: Identify the false statement.

- (A) Indium is an acceptor impurity.
 (B) Arsenic is a donor impurity.
 (C) Resistivity of the semiconductor is in the order of $10^{-3} \Omega \cdot \text{cm}$.
 (D) Silicon and germanium are semiconductors.

Q124: असत्य कथन की पहचान करें।

- (A) इंडियम एक स्वीकर्ता अशुद्धता है। (B) आर्सेनिक एक दाता अशुद्धता है।
 (C) अर्धचालक की प्रतिरोधकता $10^{-3} \Omega \cdot \text{cm}$ के ऑर्डर में है। (D) सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं।

Q125: A hydraulic turbine having a rated speed of 500 rpm which is connected to a synchronous generator. What will be the number of poles required in generator in order to produce power at 50 Hz?

- (A) 25 (B) 12 (C) 50 (D) 24

Q125: एक हाइड्रोलिक टरबाइन जिसकी रेटेड गति 500 आरपीएम है जो एक तुल्यकालिक जनरेटर से जुड़ा है। 50 Hz पर बिजली उत्पन्न करने के लिए जनरेटर में कितने ध्रुव की आवश्यकता होगी?

- (A) 25 (B) 12 (C) 50 (D) 24

Q126: The slip at maximum torque decreases with frequency increasing, however the maximum torque remains constant and the starting torque _____.

- (A) remains constant throughout (B) increase with frequency increasing
 (C) decreases with frequency increasing (D) decreases with frequency decreasing

Q126: अधिकतम बलाघूर्ण पर स्लिप आवृत्ति बढ़ने के साथ घटती है, हालांकि अधिकतम बलाघूर्ण स्थिर रहता है और आरंभिक बलाघूर्ण _____।

- (A) पूरे समय स्थिर रहता है (B) आवृत्ति में वृद्धि के साथ बढ़ता है
 (C) आवृत्ति बढ़ने के साथ घट जाता है (D) आवृत्ति घटने के साथ घट जाता है

Q127: The synchro system is used _____ in the feedback control systems.

- (A) as error detector (B) to produce disturbances
(C) to measure output (D) to implement the control algorithm

Q127: फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में सिंक्रो सिस्टम का उपयोग _____ किया जाता है।

- (A) त्रुटि डिटेक्टर के रूप में (B) डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए
(C) आउटपुट को मापने के लिए (D) नियंत्रण एल्गोरिथम को लागू करने के लिए

Q128: A series RLC circuit has a quality factor of 5 at 50 rad/s. The current flow through the circuit at resonance is 10 A and the supply voltage is 100 V. The total impedance of the circuit is 20 Ω. The circuit constants are:

- (A) R=10 Ω, L=1 H, C=40 μF (B) R=1 Ω, L=1 H, C=40 μF
(C) R=1 Ω, L=10 H, C=400 μF (D) R=10 Ω, L=1 H, C=400 μF

Q128: एक श्रृंखला RLC सर्किट में 50 rad/s पर गुणवत्ता कारक 5 है। अनुनाद पर सर्किट के माध्यम से धारा प्रवाह 10 ए है और आपूर्ति वोल्टेज 100 वी है। सर्किट का कुल प्रतिबाधा 20 Ω है। सर्किट स्थिरांक हैं:

- (A) R=10 Ω, L=1 H, C=40 μF (B) R=1 Ω, L=1 H, C=40 μF
(C) R=1 Ω, L=10 H, C=400 μF (D) R=10 Ω, L=1 H, C=400 μF

Q129: Quota in atomic structure represents

- (A) Maximum number of electrons in a shell (B) Minimum number of electrons in a shell
(C) Quota of 8 electrons (D) Quota of 18 electrons

Q129: परमाणु संरचना में कोटा दर्शाता है

- (A) एक कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या (B) एक कोश में इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम संख्या
(C) 8 इलेक्ट्रॉनों का कोटा (D) 18 इलेक्ट्रॉनों का कोटा

Q130: Virtual memory is _____.

- (A) An extremely large secondary memory (B) A type of memory used in super computers
(C) An extremely large main memory (D) An illusion of extremely large main memory

Q130: वर्चुअल मेमोरी _____ है।

- (A) एक बहुत बड़ी सेकेंडरी मेमोरी (D) अत्यंत बड़ी मुख्य मेमोरी का भ्रम
(B) सुपर कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की मेमोरी
(C) एक बहुत बड़ी मुख्य मेमोरी

Q131: A communication channel equalizer is placed at/in _____.

- (A) Receiver (B) Transmitter
(C) Both transmitter and receiver (D) Communication medium

Q131: एक संचार चैनल तुल्यकारक _____ पर/में रखा जाता है

- (A) रिसेवर (B) ट्रांसमीटर
(C) ट्रांसमीटर और रिसेवर दोनों (D) संचार माध्यम

Q132: Corona loss increases with:

- (A) decrease in both conductor size and supply
(B) decrease in conductor size and increase in supply frequency
(C) increase in both conductor size and supply
(D) increase in conductor size and decrease in supply frequency

Q132: कोरोना लॉस बढ़ता है:

- (A) कंडक्टर आकार और आपूर्ति दोनों में कमी के साथ
(B) कंडक्टर के आकार में कमी और आपूर्ति आवृत्ति में वृद्धि के साथ
(C) कंडक्टर आकार और आपूर्ति दोनों में वृद्धि के साथ
(D) कंडक्टर के आकार में वृद्धि और आपूर्ति आवृत्ति में कमी के साथ

Q133: A single-phase thyristor bridge rectifier is fed from a 230V, 50 Hz single phase AC mains. If it is delivering a constant DC current of 10A, at firing angle of $\alpha = 30^\circ$, then value of power factor at AC mains is:

- (A) 0.45 (B) 0.78 (C) 0.9 (D) 0.87

Q133: सिंगल-फेज थाइरिस्टर ब्रिज रेक्टिफायर को 230V, 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी मेन से फीड किया जाता है। यदि यह $\alpha = 30^\circ$ के फायरिंग कोण पर 10A का स्थिर DC करंट दे रहा है, तो AC मेन्स पर पावर फैक्टर का मान है:

- (A) 0.45 (B) 0.78 (C) 0.9 (D) 0.87

Q134: Appropriate transition i.e., Zero Voltage Switching (ZVS)/ Zero Current Switching (ZCS) of the IGBTs during turn on and off is:

- (A) ZCS during turn-on (B) ZVS during turn-on (C) ZVS during turn-off (D) ZCS during turn-off

Q134: टर्न ऑन और ऑफ के दौरान आईजीबीटी का उपयुक्त ट्रांजिशन यानी जीरो वोल्टेज स्विचिंग (जेडवीएस)/जीरो करंट स्विचिंग (जेडसीएस) है:

- (A) टर्न-ऑन के दौरान ZCS (B) टर्न-ऑन के दौरान ZVS (C) टर्न-ऑफ के दौरान ZVS (D) टर्न-ऑफ के दौरान ZCS

Q135: A solenoidal vector field is

- (A) Both divergence free and curl free (B) Neither divergence free nor curl free
(C) Divergence free (D) Curl free

Q135: एक परिनालिका सदिश क्षेत्र है

- (A) दोनों विचलन मुक्त और कर्ल मुक्त (B) न तो विचलन मुक्त और न ही कर्ल मुक्त
(C) विचलन मुक्त (D) कर्ल मुक्त

Q136: In a parallel RLC circuit, which one of the following statements is NOT correct?

- (A) If R is increased the bandwidth of the circuit decreases
(B) At resonance, the minimum value of magnitude in input impedance is obtained
(C) At resonance, input impedance is a real quantity
(D) If L is increased the bandwidth of the circuit remains same

Q136: एक समानांतर RLC सर्किट में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

- (A) यदि R बढ़ा दिया जाए तो परिपथ की बैंडविड्थ कम हो जाती है
(B) अनुनाद पर, इनपुट प्रतिबाधा में परिमाण का न्यूनतम मान प्राप्त होता है
(C) अनुनाद पर, इनपुट प्रतिबाधा एक वास्तविक मात्रा है
(D) यदि L बढ़ा दिया जाए तो परिपथ की बैंडविड्थ समान रहती है

Q137: If a charge is positively charged, its direction of electrostatic electric field is:

- (A) Dependent on its velocity (B) Radially outward
(C) Cannot be known without the knowledge of its charge
(D) Radially inward

Q137: यदि किसी आवेश को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है, तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है:

- (A) इसके वेग पर निर्भर (B) रेडियल जावक
(C) इसके चार्ज की जानकारी के बिना नहीं जाना जा सकता (D) रेडियल आवक

Q138: In an electro-dynamometer instrument, fixed coil current is proportional to _____, and moving coil current is proportional to _____.

- (A) Load voltage, load voltage (B) Load current, load voltage
(C) Load voltage, load current (D) Load current, load current

Q138: एक इलेक्ट्रोडायनामोमीटर उपकरण में, स्थिर कुंडल धारा _____ के समानुपाती होती है, और गतिमान कुंडल धारा _____ के समानुपाती होती है।

- (A) लोड वोल्टेज, लोड वोल्टेज (B) लोड करंट, लोड वोल्टेज (C) लोड वोल्टेज, लोड करंट (D) लोड करंट, लोड करंट

- Q139: The Fermi energy level for a superconductors is
 (A) Under the ground state
 (B) At first excited state
 (C) Above first excited state
 (D) Midway between the ground state and first excited state

Q139: सुपरकंडक्टर्स के लिए फर्मी ऊर्जा स्तर है

- (A) निम्नतम अवस्था से नीचे
 (B) पहले उत्तेजित अवस्था में
 (C) पहले उत्तेजित अवस्था से ऊपर
 (D) निम्नतम अवस्था और प्रथम उत्तेजित अवस्था के बीच में

Q140: For a specified input voltage and frequency, if the equivalent radius of the core of a transformer is reduced by half, then the factor by which the number of turns in the primary should change to maintain the same no-load current is:

- (A) 1/4 (B) 2 (C) 1/2 (D) 4

Q140: एक निर्दिष्ट इनपुट वोल्टेज और आवृत्ति के लिए, यदि एक ट्रांसफॉर्मर के कोर की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो कारक जिससे प्राथमिक में घुमावों की संख्या समान नो-लोड धारा बनाए रखने के लिए बदलनी चाहिए:

- (A) 1/4 (B) 2 (C) 1/2 (D) 4

Q141: $g(t)$ is the output of SISO linear time-invariant system excited by an impulse $\delta(t)$. For this system to be causal _____.

- (A) $g(t)=\text{constant}$; for all $t \leq 0$ (B) $g(t)=0$; for all $t < 0$
 (C) $g(t)=0$; for all $t \leq 0$ (D) $g(t)=\text{constant}$; for all $t < 0$

Q141: एक इम्पल्स $\delta(t)$ द्वारा उत्तेजित SISO रैखिक समय-अपरिवर्तनीय प्रणाली का आउटपुट $g(t)$ है। इस प्रणाली के कॉज़ल होने के लिए:

- (A) $g(t) = \text{स्थिर}$; सभी $t \leq 0$ के लिए (B) $g(t) = 0$; सभी $t < 0$ के लिए
 (C) $g(t) = 0$; सभी $t \leq 0$ के लिए (D) $g(t) = \text{स्थिर}$; सभी $t < 0$ के लिए

Q142: The initial charge of a 2 nF capacitor is 5.1 μC and this capacitor is discharged through a 1.3 k Ω resistor. The maximum current flow through the resistor is:

- (A) 1.96 A (B) -1.96 A (C) -1.78 A (D) 1.78 A

Q142: एक 2 nF संधारित्र का प्रारंभिक आवेश 5.1 μC है और इस संधारित्र को 1.3 k Ω प्रतिरोध के माध्यम से डिस्चार्ज किया गया है। प्रतिरोध से अधिकतम धारा प्रवाह है:

- (A) 1.96 A (B) -1.96 A (C) -1.78 A (D) 1.78 A

Q143: Circuit turn-off time of an SCR is defined as the time

- (A) Taken by SCR to turn-off
 (B) Required for the SCR current to become zero
 (C) For which the SCR is reverse biased to reduce its current below the holding current
 (D) For which the SCR is reverse biased by the commutation circuit

Q143: SCR के सर्किट टर्न-ऑफ समय परिभाषित किया गया है

- (A) SCR द्वारा टर्न-ऑफ में लिया गया समय
 (B) SCR करंट के शून्य होने के लिए आवश्यक समय
 (C) जिस समय के लिए अपने करंट को होल्डिंग करंट से कम करने के लिए SCR रिवर्स बायस्ड है
 (D) जिस समय के लिए SCR कम्यूटेशन सर्किट द्वारा रिवर्स बायस्ड है

Q144: What is the intermediate frequency standard given by International Telecommunication Union for Amplitude Modulation receiver?

- (A) 550 KHz (B) 10.7 MHz (C) 455 KHz (D) 1650 KHz

Q144: एम्प्लीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर के लिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा दिया गया इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड क्या है?

- (A) 550 KHz (B) 10.7 MHz (C) 455 KHz (D) 1650 KHz

Q145: A series RL circuit has a 20Ω resistor in series with an inductance, and a current $i(t)$ is flowing through it is expressed by $i(t) = 3+4 \sin(100t + 45^\circ) + 4 \sin(300t+60^\circ)$ A. In the circuit, the rms value of the current and the power dissipated are respectively _____, _____.

- (A) 11 A, 1210 W (B) $\sqrt{35}$ A, 350 W (C) $\sqrt{41}$ A, 410 W (D) 5 A, 250 W

Q145: एक श्रेणी RL परिपथ में 20 ओम प्रतिरोध एक प्रेरक तत्व की श्रेणी में जुड़ा है तथा इसमें धारा $i(t) = 3+4 \sin(100t + 45^\circ) + 4 \sin(300t+60^\circ)$ A प्रवाहित हो रही है इस परिपथ में धारा की RMS मान एवं अपव्यय शक्ति क्रमशः _____, _____ है।

- (A) 11 A, 1210 W (B) $\sqrt{35}$ A, 350 W (C) $\sqrt{41}$ A, 410 W (D) 5 A, 250 W

Q146: Which of the following is an example of FCC crystal structure

- (A) Ge (B) Ni (C) Cr (D) Mn

Q146: निम्नलिखित में से कौनसा एफसीसी क्रिस्टल संरचना का एक उदाहरण है

- (A) Ge (B) Ni (C) Cr (D) Mn

Q147: The 8080/8085's JNC instruction is a _____ jump instruction. This JNC instruction uses _____ addressing mode.

- (A) Unconditional, direct (B) Conditional, direct
(C) Unconditional, immediate (D) Conditional, immediate

Q147: 8080/8085 का JNC निर्देश एक _____ जंप निर्देश है। यह JNC निर्देश _____ एड्रेसिंग मोड का उपयोग करता है।

- (A) बिना शर्त, प्रत्यक्ष (B) सशर्त, प्रत्यक्ष
(C) बिना शर्त, तत्काल (D) सशर्त, तत्काल

Q148: An induction motor with 50 Hz rating wound for pole-amplitude modulation has initial poles 20 and the modulation function has 8 poles. What will be two speeds at which induction motor runs?

- (A) 12 rpm, 28 rpm (B) 150 rpm, 318 rpm (C) 337 rpm, 625 rpm (D) 300 rpm, 214 rpm

Q148: ध्रुव-आयाम मॉड्यूलन के लिए 50 हर्ट्ज रेटिंग वाउण्ड वाली एक प्रेरण मोटर में प्रारंभिक ध्रुव 20 हैं और मॉड्यूलेशन फंक्शन में 8 ध्रुव हैं। दो गति क्या होगी जिस पर प्रेरण मोटर चलेगी?

- (A) 12 rpm, 28 rpm (B) 150 rpm, 318 rpm (C) 337 rpm, 625 rpm (D) 300 rpm, 214 rpm

Q149: A long transmission line draws a substantial quantity of charging current. If such a line will be open circuited or very light loaded at receiving end, then the voltage at the receiving end may be higher than the voltage at the sending end. This effect is known as:

- (A) Static Compensation effect (B) Ferranti effect
(C) Load angle effect (D) Displacement effect

Q149: एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन पर्याप्त मात्रा में चार्जिंग करंट खींचती है। यदि ऐसी लाइन ओपन सर्कुटेड या रिसीविंग एंड पर बहुत हल्की लोड होगी, तो रिसीविंग एंड पर वोल्टेज सेंडिंग एंड पर वोल्टेज से अधिक हो सकता है। इस प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है:

- (A) स्थिर मुआवजा प्रभाव (B) फेरेंटी प्रभाव
(C) लोड कोण प्रभाव (D) विस्थापन प्रभाव

Q150: A system is described by $y(t) = u(t-1)$, where the output $y(t)$ is simply the input $u(t)$ delayed by one second, is _____ system.

- (A) nonlinear (B) lumped
(C) lumped and distributed (D) distributed

Q150: एक प्रणाली का वर्णन $y(t) = u(t-1)$ द्वारा किया जाता है, जहाँ आउटपुट $y(t)$ केवल एक सेकंड की देरी से इनपुट $u(t)$ है, यह _____ प्रणाली है।

- (A) अरेखीय (B) लम्पड (C) लम्पड और वितरित (D) वितरित

ROUGH WORK (रफ़ काम)



INSTRUCTIONS, Continues from the front page (निर्देश, पहले पृष्ठ से जारी)

6. This QP Booklet contains 150 questions. Each question has four options. You should select one of the options and mark corresponding circle on the OMR Answer Sheet. In case you feel that there is more than one correct option, mark the option which you consider the best. In any case, mark **ONLY ONE** option for each question. इस प्रश्न पुस्तिका में 150 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प हैं। आपको किसी एक विकल्प का चयन करना चाहिए और OMR उत्तर पत्रक पर अनुरूप गोले को चिह्नित करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि एक से अधिक सही विकल्प हैं, तो उस विकल्प को चिह्नित करें जिसे आप सबसे उपयुक्त मानते हैं। किसी भी स्थिति में, प्रत्येक प्रश्न के लिए **केवल एक** विकल्प ही चिह्नित करें।
7. In case more than one response is marked for a single question on the OMR sheet, it would always be taken as wrong answer and negative marks would be awarded for that question. यदि OMR उत्तर पत्रक पर एक प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तरों को चिह्नित किया जाता है, तो इसे हमेशा गलत उत्तर के रूप में लिया जाएगा और उस प्रश्न के लिए नकारात्मक अंक दिए जाएंगे।
8. You have to mark all your answers **on the OMR Answer Sheet ONLY**. Carefully read the complete instructions on the OMR Answer Sheet. आपको अपने सभी उत्तर दिए गए **OMR उत्तर पत्रक पर ही** अंकित करने हैं। OMR उत्तर पत्रक पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
9. After you have completed filling in all your responses on the OMR Answer Sheet or the Examination has concluded, you should hand over only the OMR Answer Sheet to the Invigilator. You are permitted to take away the Question Paper Booklet and carbon copy of OMR. OMR उत्तर पत्रक पर अपने सभी उत्तरों को भरने के बाद अथवा परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद, आपको केवल OMR उत्तर पत्रक पर्यवेक्षक को सौंपना है। आपको प्रश्न पत्र पुस्तिका तथा OMR उत्तर पत्रक की कार्बन कॉपी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है।
10. Remember to completely fill the appropriate circle on the OMR Answer Sheet. Do not use HB pencil or Gel Ball Pen. Only **transparent body ball point pen (blue or black)** must be used for marking responses. A half-filled circle would not be evaluated. Erasing or changing of answer is not allowed. Only the answers filled in OMR Answer Sheet would be evaluated. OMR उत्तर पत्रक पर उचित गोले को पूरी तरह से भरें। HB पेंसिल या जेल बॉल पेन का प्रयोग न करें। गोलों को चिह्नित करने के लिए केवल **पारदर्शी बॉडी बॉल पॉइंट पेन (नीला या काला)** का उपयोग किया जाना चाहिए। आधे भरे गोले का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। उत्तर को मिटाने या बदलने की अनुमति नहीं है। केवल OMR उत्तर पत्रक में भरे गए उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा।
11. Candidates are not allowed to leave the examination hall before completion of three hour duration of the exam. परीक्षा के तीन घंटे की अवधि पूरी होने से पहले उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है।
12. Every question, except those belonging to English/Hindi language are provided in both English and Hindi languages. In case of any conflict in translation/difference in answers, only the English version would be considered valid. अंग्रेजी/हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर प्रत्येक प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए गए हैं। अनुवाद में किसी प्रकार के विवाद/उत्तरों में मतभेद की स्थिति में, केवल अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
13. **Do not fold/tear/crumple the OMR Answer sheet. OMR उत्तर पत्रक को मोड़ें/फाड़ें/मरोड़े नहीं।**

Test

Prime

By Adda247

Previous Year Papers PDF

PRACTICE MORE, SCORE HIGHER!




Free
25,000+
PDF's

High-Quality | Exam-Wise | Updated Regularly

ATTEMPT AS
MOCK



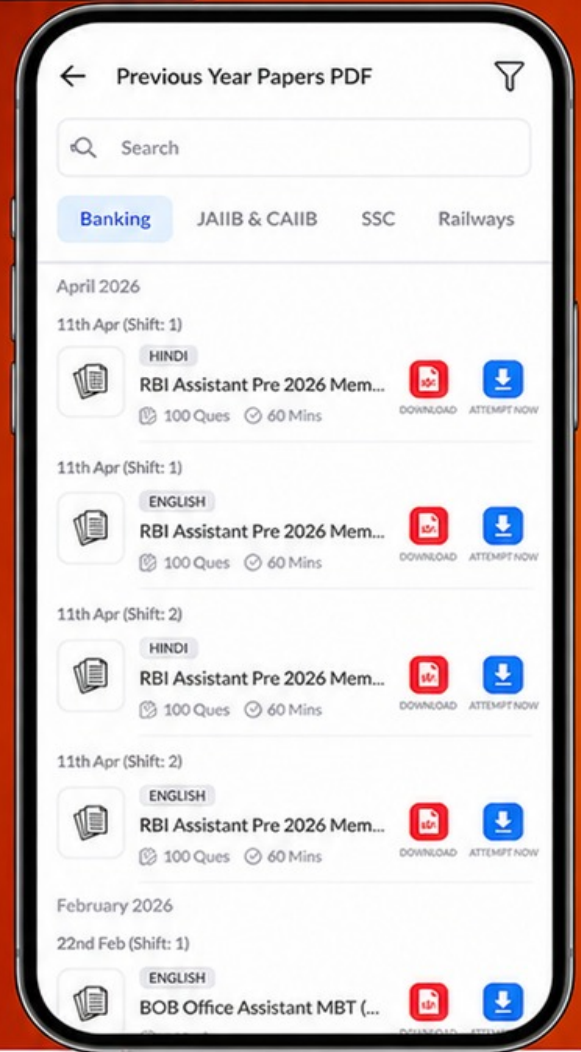Turn PDFs into real exam experience.
Analyze. Improve. Succeed.



Topic-wise & Exam-wise PDFs



Download & Study Offline



Attempt as Mock & Track Score



Smart Analysis & Performance

AVAILABLE IN



Banking



SSC



Railway



Teaching



UGC



Agriculture



Nursing



Bihar



UP



Punjab



WB



Odisha



TN



AP & Telangana



Haryana



DOWNLOAD THE APP



Answer key : QP Booklet Type O (Internal Code- WJE)

Sr. No.	Question No.	Answer
1	Q001	A
2	Q002	B
3	Q003	B
4	Q004	D
5	Q005	B
6	Q006	A
7	Q007	B
8	Q008	A
9	Q009	C
10	Q010	D
11	Q011	A
12	Q012	A
13	Q013	D
14	Q014	D
15	Q015	C
16	Q016	D
17	Q017	C
18	Q018	A
19	Q019	A
20	Q020	A
21	Q021	C
22	Q022	A
23	Q023	D
24	Q024	C
25	Q025	D
26	Q026	D
27	Q027	B
28	Q028	C
29	Q029	A
30	Q030	C
31	Q031	C
32	Q032	A
33	Q033	D
34	Q034	B
35	Q035	D
36	Q036	A
37	Q037	A
38	Q038	D
39	Q039	C
40	Q040	B
41	Q041	D
42	Q042	C
43	Q043	A
44	Q044	C
45	Q045	B
46	Q046	D
47	Q047	C
48	Q048	C
49	Q049	C
50	Q050	B

Sr. No.	Question No.	Answer
51	Q051	D
52	Q052	A
53	Q053	C
54	Q054	D
55	Q055	B
56	Q056	B
57	Q057	B
58	Q058	D
59	Q059	C
60	Q060	A
61	Q061	A
62	Q062	A
63	Q063	B
64	Q064	A
65	Q065	B
66	Q066	C
67	Q067	C
68	Q068	C
69	Q069	C
70	Q070	B
71	Q071	B
72	Q072	A
73	Q073	D
74	Q074	C
75	Q075	C
76	Q076	C
77	Q077	C
78	Q078	B
79	Q079	D
80	Q080	B
81	Q081	B
82	Q082	A
83	Q083	A
84	Q084	D
85	Q085	C
86	Q086	B
87	Q087	A
88	Q088	D
89	Q089	A
90	Q090	D
91	Q091	A
92	Q092	D
93	Q093	D
94	Q094	A
95	Q095	D
96	Q096	D
97	Q097	B
98	Q098	C
99	Q099	A
100	Q100	A

Sr. No.	Question No.	Answer
101	Q101	C
102	Q102	A
103	Q103	B
104	Q104	A
105	Q105	C
106	Q106	C
107	Q107	B
108	Q108	D
109	Q109	B
110	Q110	D
111	Q111	A
112	Q112	B
113	Q113	B
114	Q114	D
115	Q115	A
116	Q116	C
117	Q117	C
118	Q118	A
119	Q119	D
120	Q120	A
121	Q121	C
122	Q122	C
123	Q123	B
124	Q124	C
125	Q125	B
126	Q126	C
127	Q127	A
128	Q128	D
129	Q129	A
130	Q130	D
131	Q131	A
132	Q132	B
133	Q133	B
134	Q134	A
135	Q135	C
136	Q136	B
137	Q137	B
138	Q138	B
139	Q139	D
140	Q140	B
141	Q141	B
142	Q142	B
143	Q143	D
144	Q144	C
145	Q145	D
146	Q146	B
147	Q147	D
148	Q148	D
149	Q149	B
150	Q150	D